



Hoofdstuk 2

Lesing 2.4



①

* Wye tot Delta transformaties

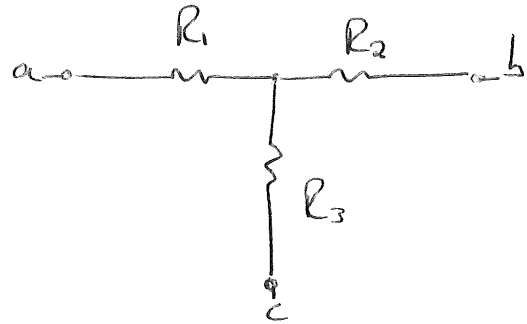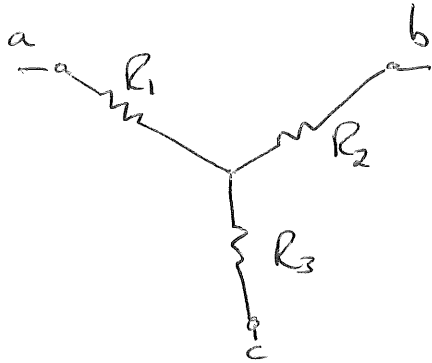→ Wye network (of Y-network)
(of T-network)



→ Delta network (of Π -network)

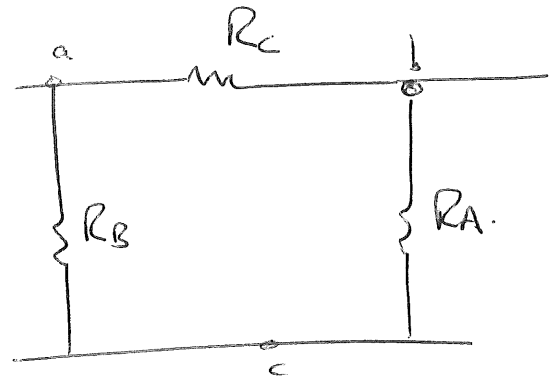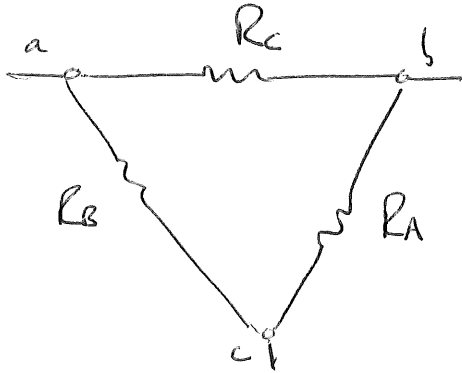


* Kijk routeerig na benoeming van R_c .

Y-network: R_1 naaste aan 'a'.
 R_2 naaste aan 'b'.

Δ -network: R_A verste van 'a'
 R_B verste van 'b'

Omstabeling.

(2)

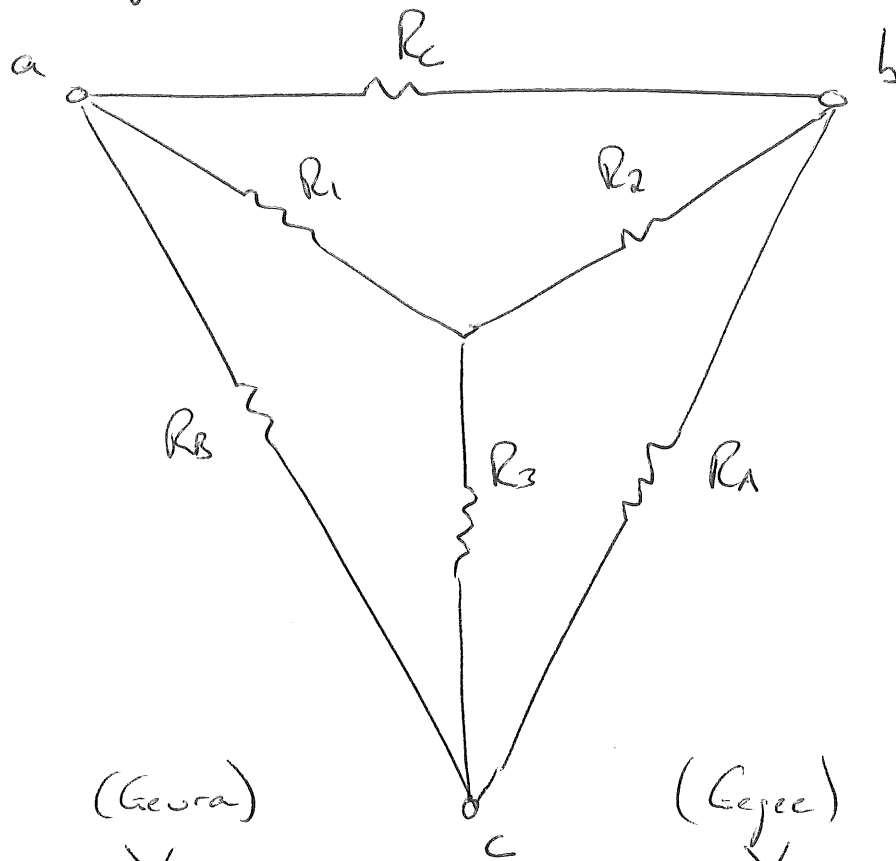

(Gegee) Δ $\rightarrow$ (Gevo) Y

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

(Gegee) Y $\rightarrow$ (Gevo) Δ

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

Indien: $R_a = R_b = R_c = R_\Delta$

$R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$


$$R_Y = \frac{R_\Delta}{3}$$

of $R_\Delta = 3 R_Y$

3

V_L

① Berechnen I_0

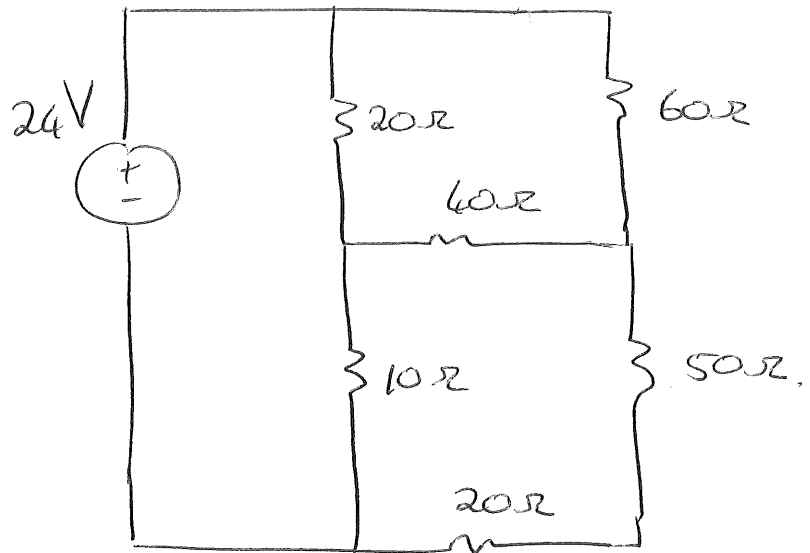

②

$R_{eq} = ?$

R_{eq}

